

輸入埠之應用

本章內容豐富，主要包括三部分：

● 硬體部分：

介紹了 8051 的時序分析與重置、輸入埠等。

介紹常用的開關按鈕開關、指撥開關、BCD 指撥開關等，及其應用。

● 指令部分：

詳細說明跳躍指令。

● 程式與實作部分：


指撥開關的應用、按鈕開關的應用、BCD 指撥開關的應用，以及防彈跳副程式等。

3-1 8051 時序分析與重置

在本單元裡將介紹 8051 的重置(RESET)與時序分析。


● 時序分析

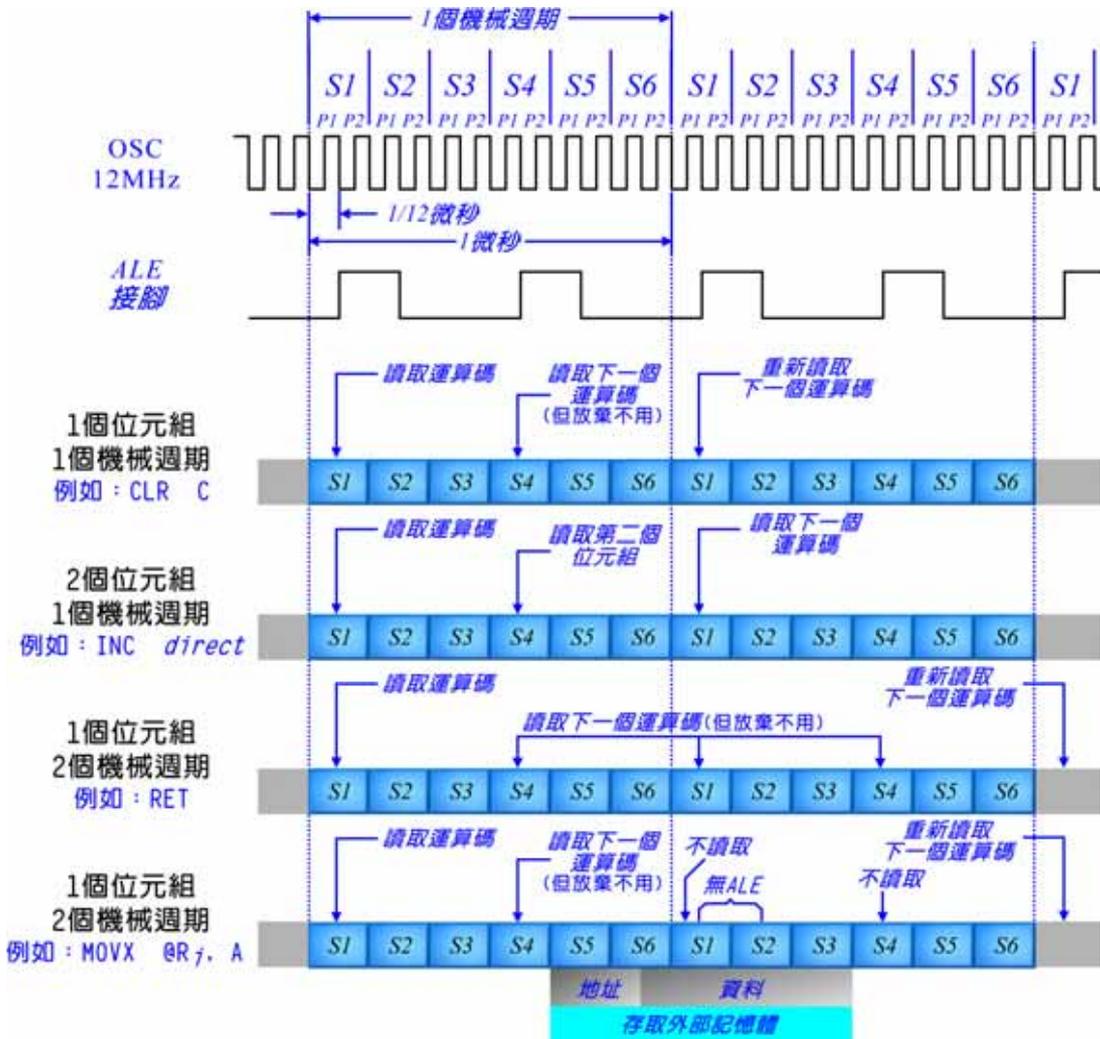時鐘脈波是微電腦系統的基本信號，在 1-2 節裡(1-10 頁)，我們曾經簡單地介紹 8051 的時鐘脈波。不管是採用內部的振盪電路，亦或由外部的時鐘脈波產生電路提供時鐘脈波，這個時鐘脈波將成爲整個系統運作的依據。以標準的 12MHz 時鐘脈波爲例，如下圖所示：



(圖1) 時序分析

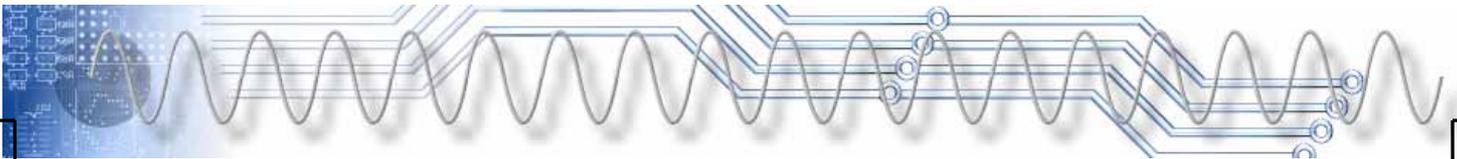
如上圖所示，一個機械週期(machine cycle)是由六個狀態週期(S1 到 S6)所構成，而每個狀態週期包括兩個時鐘脈波(即 P1、P2)。對於



12MHz 的時鐘脈波而言，一個脈波的週期為 1/12 微秒，一個機械週期包含 12 個時鐘脈波，也就是 1 微秒。

在 8051 的 111 個指令裡，除了執行乘法與除法指令須要 4 個機械週期外，其餘指令都能在 1 個或 2 個機械週期執行完畢。儘管如此，有些指令的長度為 1 byte、有些為 2 bytes，還有少數指令為 3 bytes。對於不同的指令，CPU 如何讀取(fetch)與執行呢？在此將配合在圖(1)簡要說明。首先是位址栓鎖致能接腳(ALE)，每個機械週期送出兩個脈波(分別是在 S1 及 S4 時)，以栓鎖 P0 輸出之位址(A0-A7)，CPU 將進行讀取記憶體的动作。而不同的指令類型，其動作分別說明於下：

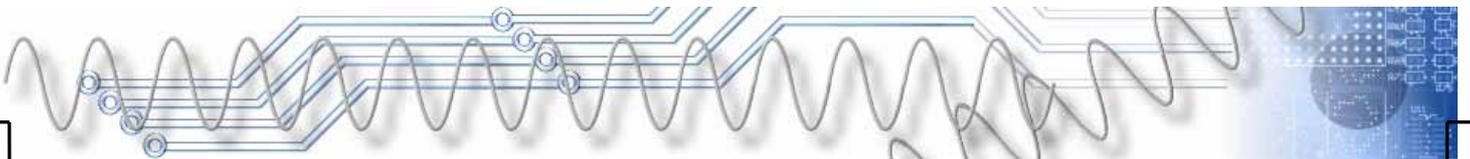1. 1 個機械週期、1byte 的指令，如 CLR C 指令，在 S1 時讀取指令、S6 執行完畢；而在 S4 時讀取下個指令，但並不使用它，直到下個機械週期的 S1 時再重新讀取下個指令。
2. 1 個機械週期、2bytes 的指令，如 INC *direct* 指令，在 S1 時讀取指令、S4 時讀取第二個 byte、S6 執行完畢。下個機械週期的 S1 時讀取下個指令...，以此類推。
3. 2 個機械週期、1byte 的指令，如 RET 指令，在 S1 時讀取指令，而在 S4、下個機械週期的 S1、S4 時分別讀取下個指令，由於指令尚未執行完畢，所以這三個階段的指令讀取，都會被放棄。直到第二個機械週期的 S6，指令執行完畢後，CPU 才會在第三個機械週期的 S1，重新讀取下個指令，才是有效的讀取。
4. 另外一種 2 個機械週期、1byte 的指令為存取外部記憶體資料的指令，即 MOVX 指令。同樣在第一個機械週期的 S1 時讀取指令，而在 S4 讀取的下個指令，當然也會被放棄。S5 時 P0 送出的 A0 到 A7 位址將被放入栓鎖器，而 S6 到下個機械週期的 S3 之間，即由 P0 進行外部記憶體的資料存取。由於進行外部記憶體的存取，第二個機械週期的 S1 與 S4 不並進行讀取指令的动作。直到第三個機械週期的 S1，才會重新讀取下個指令。




● 重置


對於微電腦系統而言，重置 RESET 是一項很重要的歸零調整動作。8051 的 RESET 是將高準位加到 RESET 接腳(第 9 腳)上，時間超過兩個機械週期以上，也就是 2 微秒。不管你的手有多快，按 8051 系統裡的 RESET 按鈕開關，都會超過 2 微秒，換言之，只要按 RESET 按鈕，就一定會使系統重置！當系統重置時，CPU 內部暫存器將回歸初始狀態(如下表所示)，程式將從 0000H 處開始執行。

暫存器	狀態	暫存器	狀態
ACC	00000000B	TMOD	00000000B
B	00000000B	TCON	00000000B
PSW	00000000B	T2CON	00000000B
SP	00000111B	TH0	00000000B
DPTR :		TL0	00000000B
DPH	00000000B	TH1	00000000B
DPL	00000000B	TL1	00000000B
P0	11111111B	TH2	00000000B
P1	11111111B	TL2	00000000B
P2	11111111B	RCAP2H	00000000B
P3	11111111B	RCAP2L	00000000B
IP :		SCON	00000000B
8051	XXX00000B	SBUF	未定
8052	XX000000B	PCON :	
IE :		NMOS	0XXXXXXXB
8051	0XX00000B	CHMOS	0XX00000B
8052	0X000000B	PC	00000000B

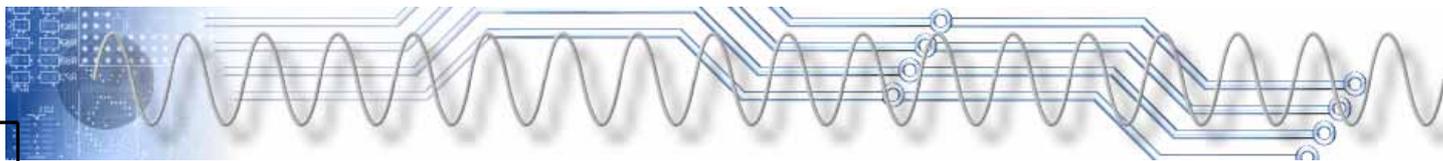3-2 輸入電路設計

在 2-2 節裡，我們繪出 8051 四個輸出埠的結構(圖 4、圖 5、圖 6 及圖 7)，雖然這四個輸出埠的結構有些許的不同，但就輸入功能來看，這四個輸出埠的結構幾乎完全一樣！基本上，輸入埠都是透過一個三態的緩衝器連接到 CPU 內部的資料匯流排，以 PORT 0 為例，如下圖所示：




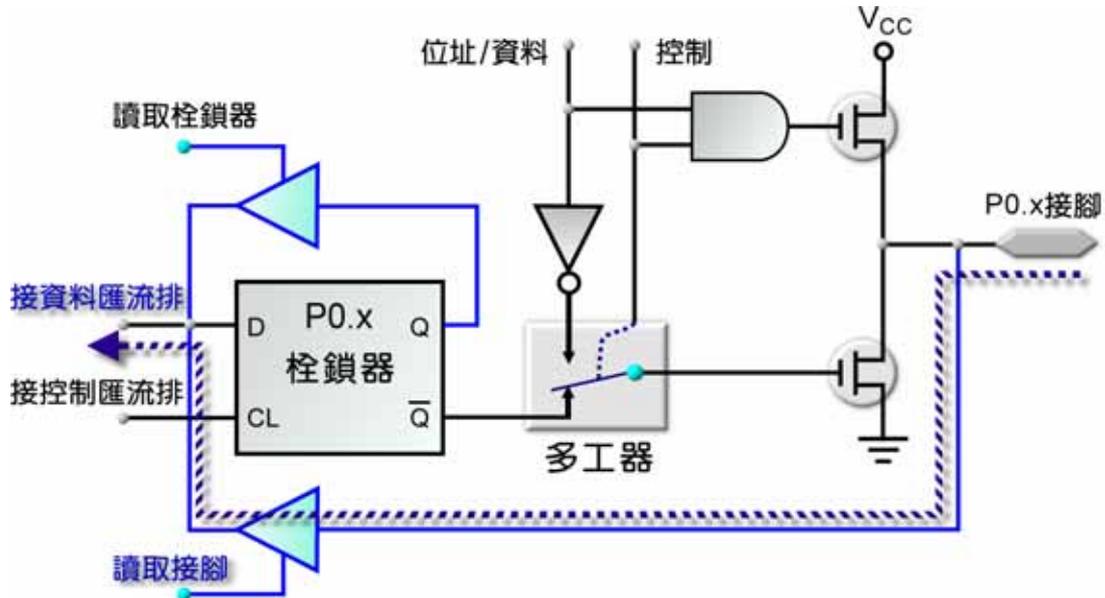

(圖2) PORT 0 的輸入功能


內部「讀取接腳」線必須為 1，外部資料才會通過緩衝器，而送到內部資料匯流排。這也就是為什麼在輸入之前，必須送「1」到該輸出入埠，將該輸出入埠規劃成輸入功能的原因。

● 輸入裝置

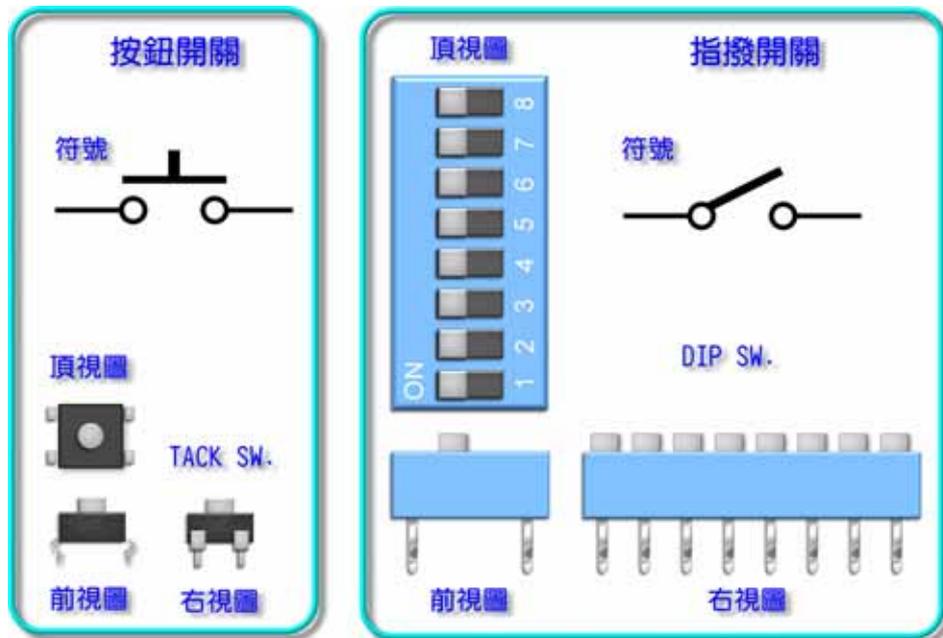

(圖3) 開關

外部輸入裝置大概可分成兩類，分別是按鈕開關及單刀開關，電子

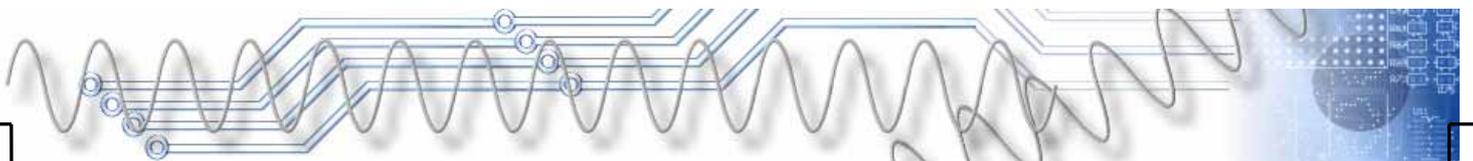


電路或微電腦電腦所使用的按鈕開關，大多採用 TACK Switch，若為 a 接點，則按下按鈕時，其接點接通(on)、放開時，接點恢復為不通(off)；反之，若為 b 接點，則按下按鈕時，其接點不通(off)、放開時，接點恢復為導通(on)，其實體圖與符號如圖 3 左邊所示。

電子電路或微電腦電腦所使用的單刀開關，大多採用指撥開關(即 DIP Switch)，若為 4P 的 DIP Switch，則有四組單刀開關；若為 8P 的 DIP Switch，則有八組單刀開關。通常會在 DIP Switch 上標示記號或「ON」，若將開關撥到記號或「ON」的一邊，則接點接通(on)、撥到另一邊則為不通(off)，其實體圖與符號如圖 3 右邊所示。

輸入電路


若要以開關做為輸入電路時，通常會接一個電阻到 VCC 或 GND，如下圖所示：

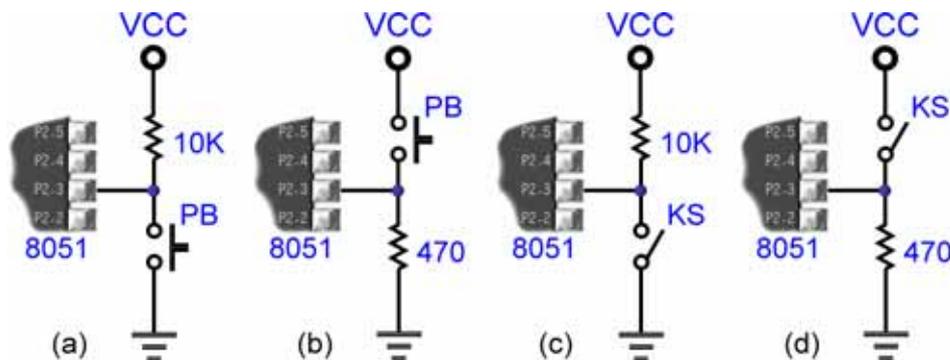

(圖4) 輸入電路

如圖 4 之(a)所示，平時按鈕開關(PB)為開路狀態，其中 10K 歐姆的電阻連接到 VCC，使輸入接腳上保持為高態信號；若按下按鈕開關，則經由開關接地，輸入接腳上將變為低態信號；放開開關時，輸入接腳上將恢復為高態信號，如此將可產生一個負脈波。反之，在圖 4 之(b)中，平時按鈕開關為開路狀態，其中 470 歐姆的電阻接地，使輸入接腳上保持為低態信號；若按下按鈕開關，則經由開關接 VCC，輸入接腳上將變為高態信號；放開開關時，輸入接腳上將恢復為低態信號，如此將可產生一個正脈波。

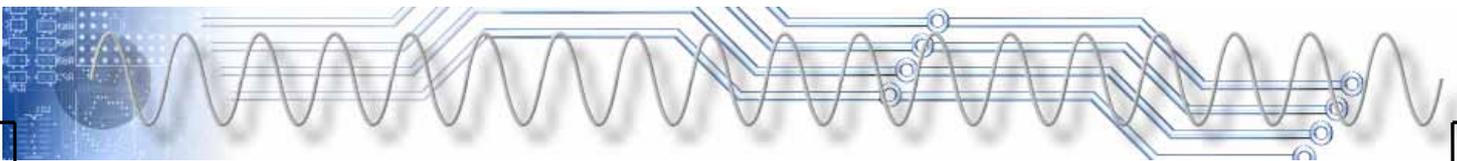如圖 4 之(c)所示，若開關(KS)為 off 狀態，其中 10K 歐姆的電阻連接到 VCC，使輸入接腳上保持為高態信號；若將開關切換到 on 的




狀態，則經由開關接地，輸入接腳上將變為低態信號，如此將可隨須要產生不同的準位。反之，在圖 4 之(d)中，若開關為 off 狀態，其中 470 歐姆的電阻接地，使輸入接腳上保持為低態信號；若將開關切換到 on 的狀態，則經由開關接 VCC，輸入接腳上將變為高態信號，如此將可隨須要產生不同的準位。

通常按鈕開關是使用在產生邊緣觸發的場合，而單刀開關使用在產生準位觸發的場合。


防彈跳電路

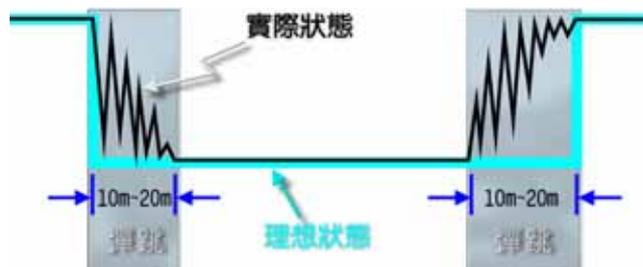剛才所介紹的輸入電路中，開關的動作是理想的狀態，如果仔細分析開關的真實動作，將可發現許多非預期的狀況，如下圖所示：




(圖5) 開關的動作

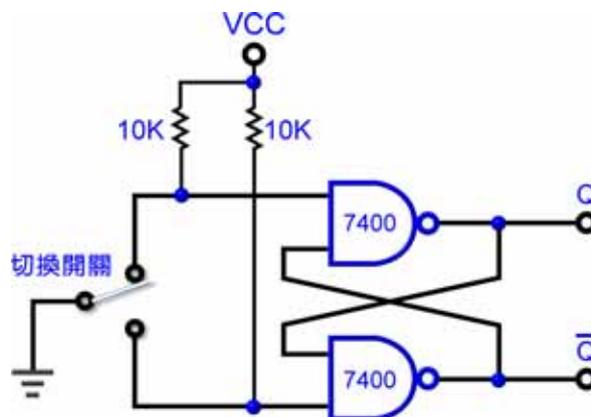
這種非預期的狀況稱為**彈跳**(bounce)，這種忽高忽低，忽而非高非低，可說是不折不扣的雜訊。如果要避免這種現象，可使用一個切換開關(c 接點)及互鎖電路，組成一個防彈跳電路(debounce)，如下圖所示：



(圖6) 互鎖電路

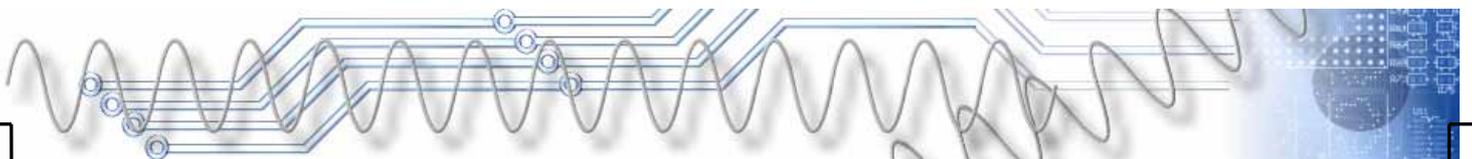

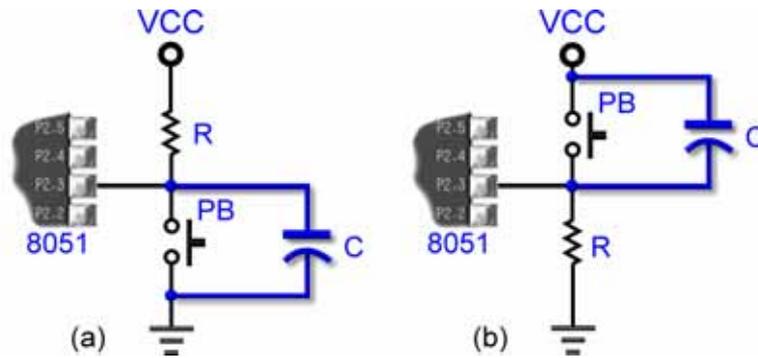雖然這個電路可降低彈跳所產生的雜訊，但所須的零件較多、所佔的電路面積較大，徒增成本與電路的複雜度，非不得已，已很少使用了。我們可利用一個簡單的 RC 電路，以壓制彈跳電壓，如下圖所示：



(圖7) RC 防彈跳電路

以(a)圖為例，當按下按鈕開關時，開關第一次接觸時，即將電容器短路，使電容器快速放電(電阻為 0)，電容器兩端電壓迅速為 0；開關彈回(開路)時，整個電路形成RC充電電路，其時間常數為RC，電容器兩端的電壓 V_C 為

$$V_C = VCC \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

通常低態準位可定義為 $0.3 \times VCC$ ，如果電容器兩端的電壓 V_C 低於 $0.3 \times VCC$ ，即可視為低準位，而彈跳的效應自然消失，因此


$$V_C = VCC \times (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) < 0.3 \times VCC$$

即 $1 - e^{-\frac{t}{RC}} < 0.3$ ，兩邊減 1 可得 $-e^{-\frac{t}{RC}} < -0.7$ ，再把兩邊改號，小於變大於，即

$$e^{-\frac{t}{RC}} > 0.7$$

兩邊取對數

$$-\frac{t}{RC} > \ln 0.7 \cong -0.357$$

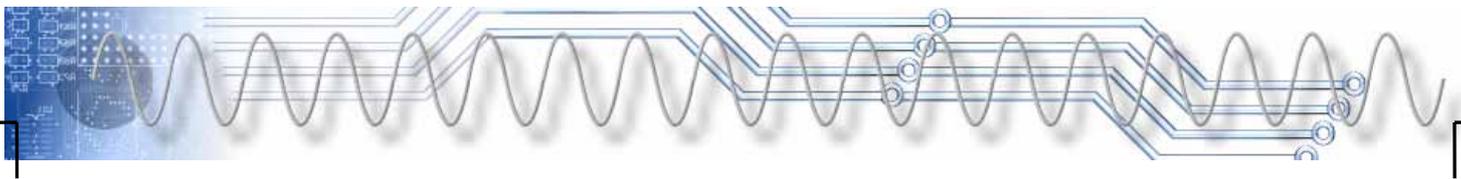

兩邊再改號，即

$$\frac{t}{RC} < 0.357$$

彈跳的時間約在 10mS 到 20mS 之間，以 10mS 為例，若 R=10K 歐姆，則

$$\frac{10m}{10K \times C} < 0.357,$$

$$\frac{10m}{10K \times 0.357} < C,$$


$$C > \frac{1\mu}{0.357} \cong 2.8\mu F$$

若是 20mS，則 $C > 5.6\mu F$ ，因此，C 的值可定於 $2.8\mu F$ 到 $5.6\mu F$ 之間，筆者的習慣是 R=10K 歐姆時，C 採用 $3.3\mu F$ ；若 R 為 100K 歐姆，則 C 採用 $0.33\mu F$ 。

當放開按鈕開關時，開關彈開時，即將電容器兩端開路，使電容器開始充電，當然電容器兩端電壓不會立即為高準位；而開關再彈回(短路)時，又將好不容易充電的電容器兩端短路。因此，電容器兩端電壓在彈跳期間，保持為低態，而不隨彈跳起舞。直到彈跳期間過後，電容器兩端的電壓才穩定上昇，絲毫不受彈跳影響。

● 軟體防彈跳

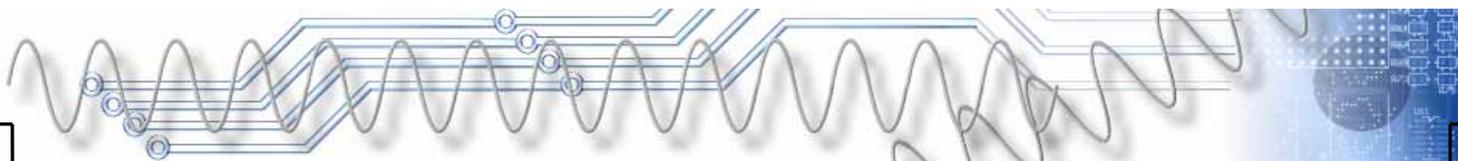不管怎樣，利用硬體來抑制彈跳的雜訊，一定會增加電路的複雜性與成本！而我們只要在軟體上下點功夫，避開產生彈跳的那 10 至 20 毫秒，即可達到防彈跳的效果。怎麼做呢？只要在讀入第一個轉態的輸入信號，即執行 10 至 20 毫秒的延遲副程式(通常是 16 毫秒即可)，以圖 4 的(a)為例，若按下按鈕開關 PB，程式將執行 BEEP 副程式，發出一個「嗶」聲，如下所示(其中的 BEEP 副程式省略)：



```


START:   ORG    0           ;程式從 0 位址開始
         SETB  P2.3        ;將 P2.3 規劃為輸入功能
         JB   P2.3, $      ;檢查 P2.3 有無變化
         CALL DELAY16      ;呼叫 16ms 延遲副程式(防彈跳)
         CALL BEEP        ;呼叫 BEEP 副程式發出「嗶」聲
         :
         :

;=====
DELAY16: ;延遲副程式(16 毫秒)
D1:      MOV   R7, #40     ;R7 暫存器載入 40 次數
         MOV   R6, #200   ;R6 暫存器載入 200 次數
         DJNZ R6, $       ;本列執行 R6 次
         DJNZ R7, D1      ;D1 迴圈執行 R7 次
         RET              ;返回主程式
         :
         :
    
```

軟體防彈跳


BCD 指撥開關

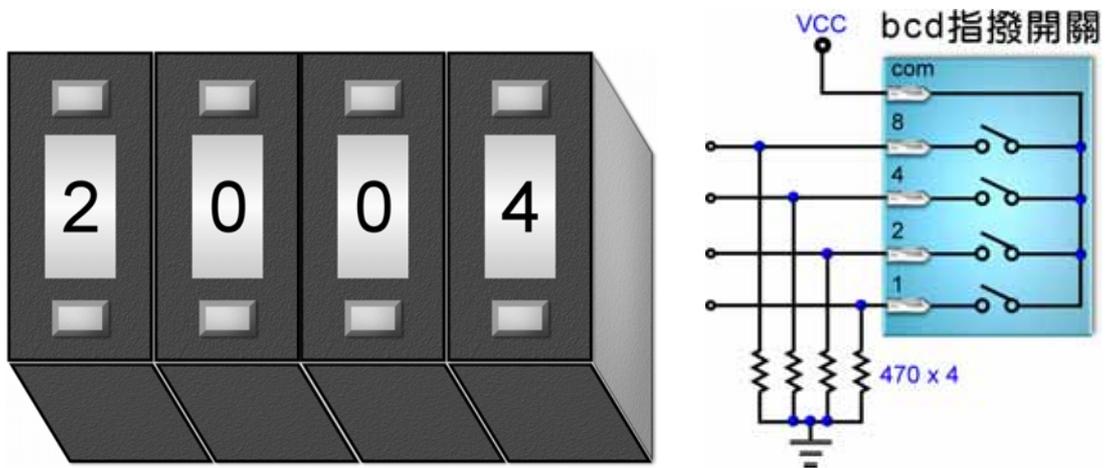BCD 指撥開關是一個能產生 BCD 碼的指撥開關，如下圖所示為四個位數的 BCD 指撥開關，以及其中一個位數的內部電路：



(圖8) BCD 指撥開關

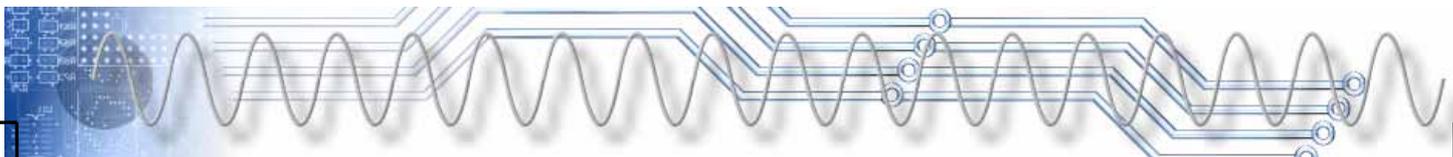
每個位數都有共同端 com 與 8、4、2、1 等四個輸出端，通常是把共同端連接 VCC，而在其它四個輸出端各接一個電阻器(10K 歐姆即可)到接地端。當我們按 BCD 指撥開關上方的按鈕，則數字增加；按下方的按鈕，則數字減少。有些 BCD 指撥開關是在其右邊(或左邊)，以輪盤的方式切換數字。其數字是從 0 到 9，相對於其輸出端，



如下表所示：

數字	8 輸出端	4 輸出端	2 輸出端	1 輸出端
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

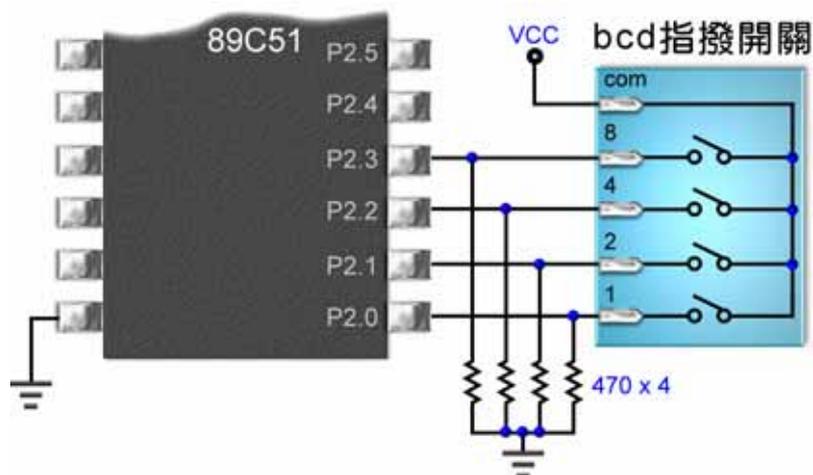BCD 指撥開關之使用方式非常簡單，直接並接於輸入埠即可，如下圖所示就是由 P2 的低四位元輸入：




(圖9) BCD 指撥開關之使用

3-3 跳躍指令

跳躍指令的功能是改變程式流程的指令，可讓程式更活潑。跳躍指令包括 22 個指令，在此將它們分為 6 大類來介紹：

條件跳躍指令

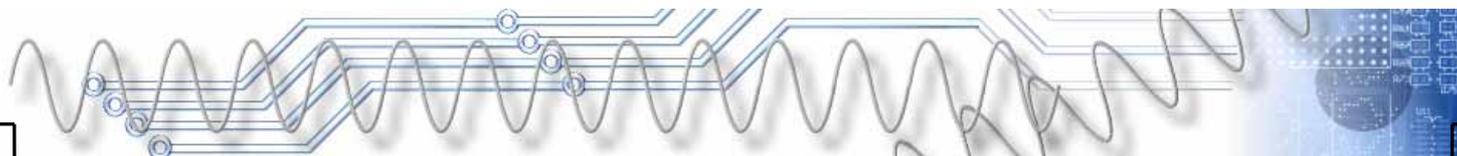
條件跳躍指令的功能是以運算元為跳躍與否的條件，而運算元為一個位元或狀態，例如進位位元 **CY**、可位元定址的某個位元，或 **ACC** 內的



狀態等。

● JC *rel*

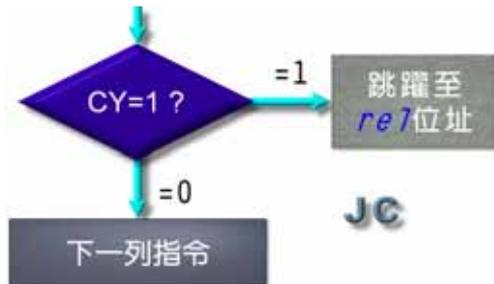▶ **說明**：以進位位元(CY)為程式分歧的依據，若 CY=1，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 CY=0，則繼續執行下一列指令，即




▶ **組譯後大小**：2 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

▶ **範例**：

指令：JC LOOP
 若執行前 CY=0，將繼續執行下一列指令。
 若執行前 CY=1，將執行 LOOP 位址之指令。

● JNC *rel*

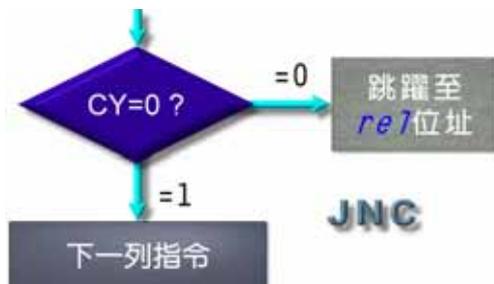
▶ **說明**：以進位位元(CY)為程式分歧的依據，若 CY=0，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 CY=1，則繼續執行下一列指令，即



▶ **組譯後大小**：2 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

▶ **範例**：


指令：JNC LOOP

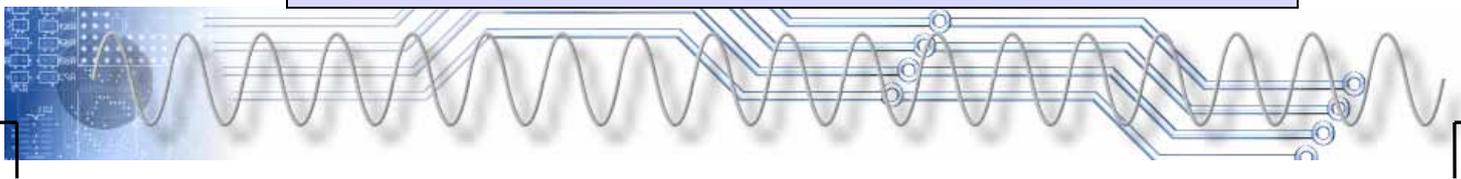

若執行前 **CY=1**，將繼續執行下一列指令。
 若執行前 **CY=0**，將執行 **LOOP** 位址之指令。

JB *bit, rel*

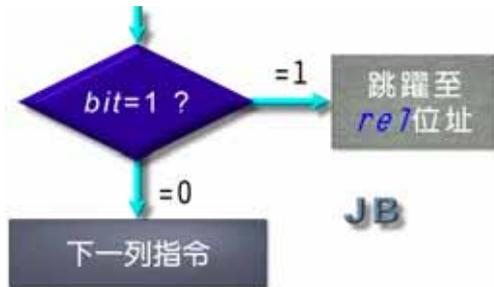▶ **說明**：以 *bit* 位元為程式分歧的依據，若 *bit* =1，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 *bit* =0，則繼續執行下一列指令，即




▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

▶ **範例**：

指令：**JB P1.0, LOOP**
 若執行前 **P1.0=0**，將繼續執行下一列指令。
 若執行前 **P1.0=1**，將執行 **LOOP** 位址之指令。


JNB *bit, rel*

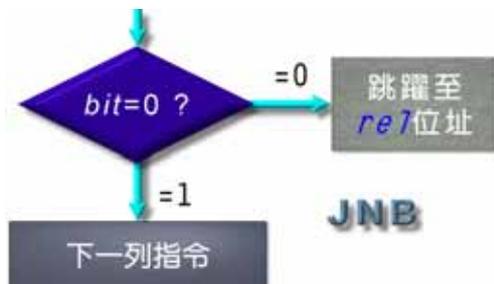▶ **說明**：以 *bit* 位元為程式分歧的依據，若 *bit* =0，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 *bit* =1，則繼續執行下一列指令，即



▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波


▶ **範例**：

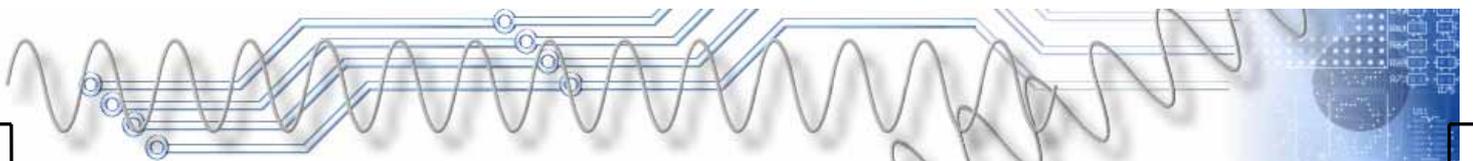

指令：JB P1.0, LOOP
 若執行前 P1.0=1，將繼續執行下一列指令。
 若執行前 P1.0=0，將執行 LOOP 位址之指令。

JBC bit, rel

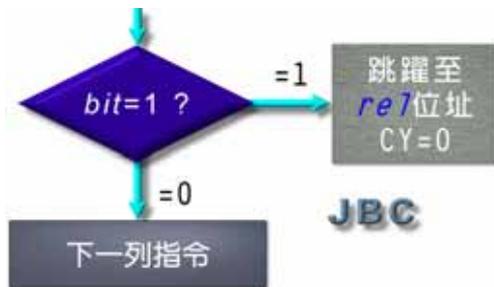▶ 說明：以 bit 位元為程式分歧的依據，若 bit =1，則跳躍到 rel 的相對位址，並清除進位位元(即 CY=0)，而 rel 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 bit =0，則繼續執行下一列指令，即




▶ 組譯後大小：3 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：


指令：JBC P1.3, LOOP
 若執行前 P1.3=0，將繼續執行下一列指令。
 若執行前 P1.3=1，將執行 LOOP 位址之指令，並使 CY=0。

JZ rel

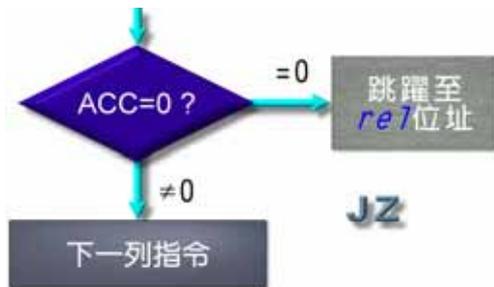▶ 說明：以 ACC 的內容為程式分歧的依據，若 ACC =0，則跳躍到 rel 的相對位址，而 rel 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 ACC ≠0，則繼續執行下一列指令，即



▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

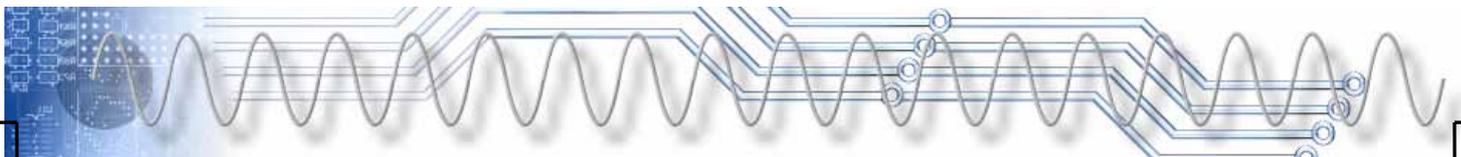

▶ 範例：


指令：JZ LOOP

若執行前 ACC≠0，將繼續執行下一列指令。

若執行前 ACC=0，將執行 LOOP 位址之指令。

● JNZ *rel*

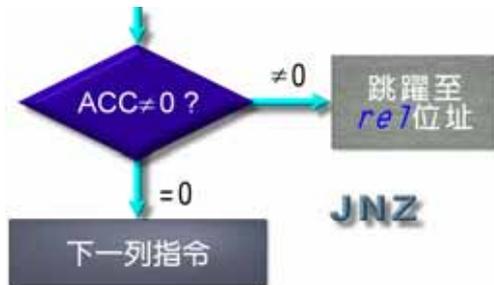- ▶ 說明：以 ACC 的內容為程式分歧的依據，若 ACC ≠ 0，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 ACC = 0，則繼續執行下一列指令，即



- ▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：JNZ LOOP

若執行前 ACC=0，將繼續執行下一列指令。


若執行前 ACC≠0，將執行 LOOP 位址之指令。


無條件跳躍指令

無條件跳躍指令就是不管三七二十一，程式即跳到指定的位置。

● AJMP *addr11*

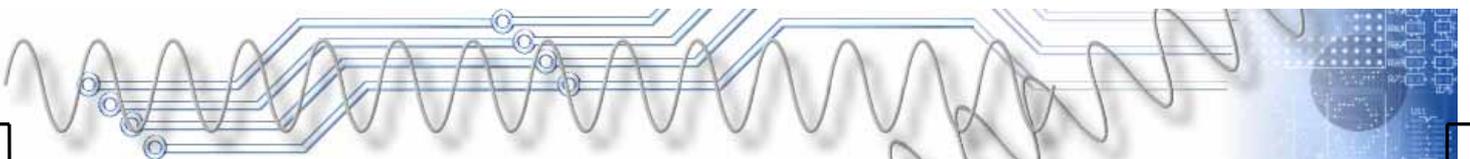- ▶ 說明：改變程式的流程，執行(*addr11*)位址的指令，也就是 2K 範圍內的跳躍，又稱為近程跳躍，即



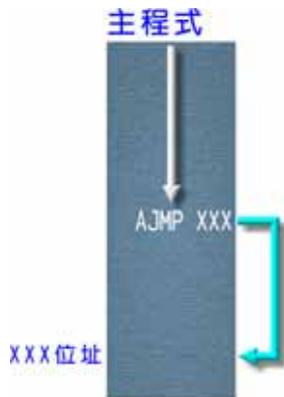


▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：AJMP L1
執行前，PC 指向「AJMP L1」指令的位址。
執行後，PC 指向 L1 標籤的位址，將程式流程改至 L1 位址。

● LJMP *addr16*

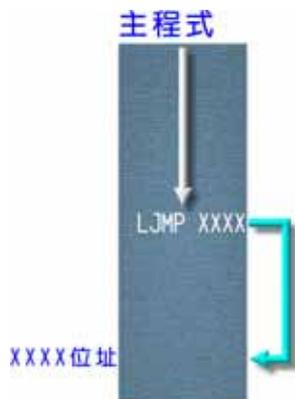
▶ 說明：改變程式的流程，執行(*addr16*)位址的指令，也就是 64K 範圍內的跳躍，又稱為遠程跳躍，即



▶ 組譯後大小：3 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波


▶ 範例：

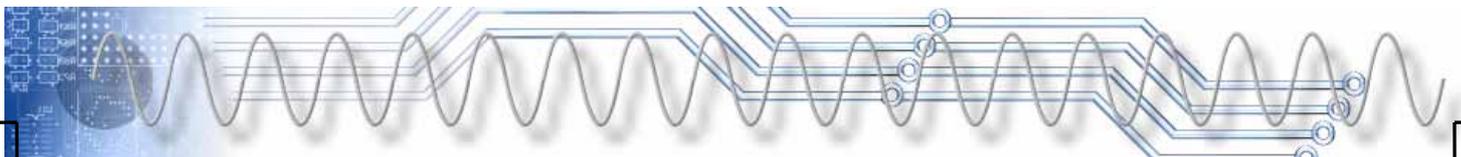指令：LJMP L2
執行前，PC 指向「LJMP L2」指令的位址。
執行後，PC 指向 L2 標籤的位址，將程式流程改至 L2 位址。



● SJMP *rel*

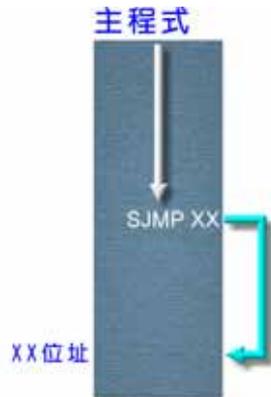- ▶ **說明**：改變程式的流程，執行(*rel*)位址的指令，可往往前 128 個位置、往後 127 個位置的跳躍，又稱為短程跳躍或相對位置跳躍，即



- ▶ **組譯後大小**：2 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波
- ▶ **範例**：

指令：**SJMP X1**
 執行前，PC 指向「**SJMP X1**」指令的位址。
 執行後，PC 指向 **X1** 標籤的位址，將程式流程改至 **X1** 位址。

● JMP @A+DPTR

- ▶ **說明**：改變程式的流程，跳至(A+DPTR)位址的指令。
- ▶ **組譯後大小**：1 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波
- ▶ **範例**：


指令：**JMP @A+DPTR**
 執行前，PC 指向「**JMP X1**」指令的位址，**A=02H**、**DPTR=1234H**。
 執行後，PC 指向 **1236H** 位址，將程式流程改至 **1236H** 位址。

副程式操作指令


副程式操作指令包括在主程式呼叫副程式的指令，以及由副程式返回主程式的指令。

● ACALL *addr11*

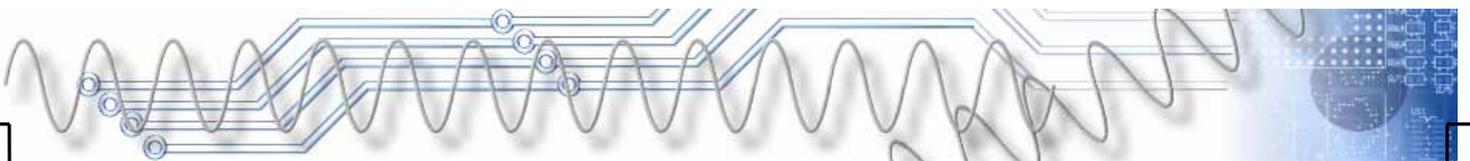- ▶ **說明**：呼叫(*addr11*)位址的副程式，也就是 2K 範圍內的副程式，



又稱為近程呼叫，即

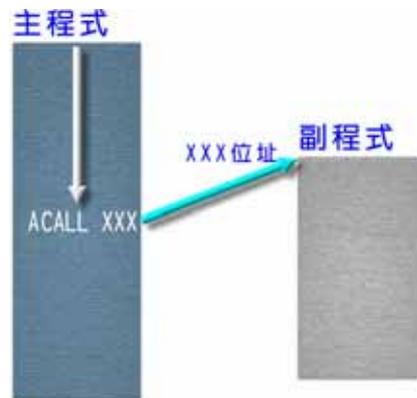

▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：


指令：ACALL DELAY

執行前，PC 指向「ACALL DELAY」指令的位址。

執行後，PC 指向 DELAY 標籤的位址，執行 DELAY 副程式。

● LCALL *addr16*

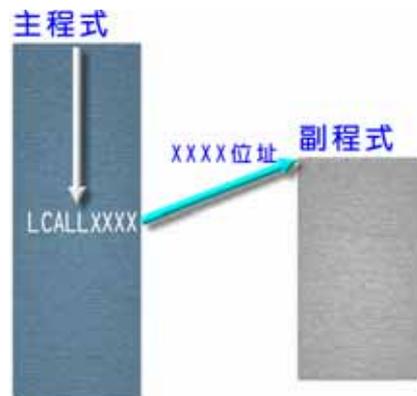▶ 說明：呼叫(*addr16*)位址的副程式，也就是 64K 範圍內的副程式，又稱為遠程呼叫，即




▶ 組譯後大小：3 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：LCALL DISP


執行前，PC 指向「LCALL DISP」指令的位址。

執行後，PC 指向 DISP 標籤的位址，執行 DISP 副程式。

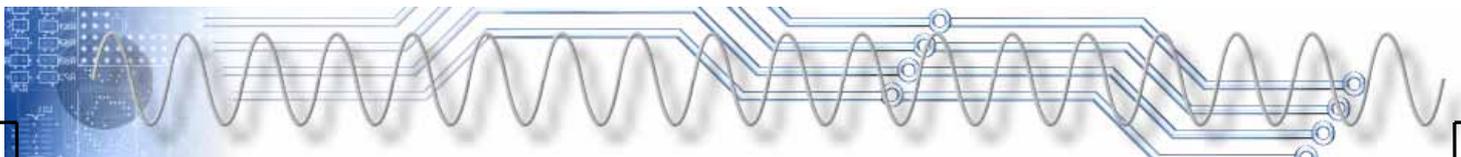

● RET

▶ 說明：由副程式返回主程式，即

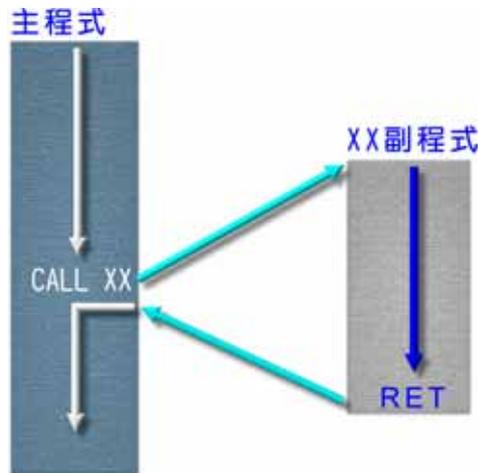

▶ 組譯後大小：1 byte


執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：RET
 執行前，PC 指向副程式 RET 指令位址。
 執行後，PC 指向主程式呼叫該副程式指令的下一個位址。

● RETI

▶ 說明：由中斷副程式返回主程式，即

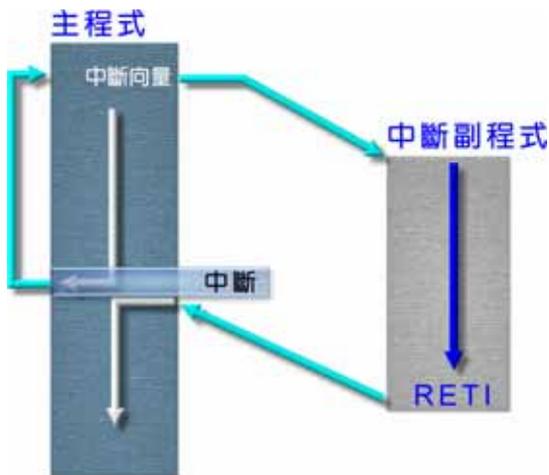


▶ 組譯後大小：1 byte

執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：RETI

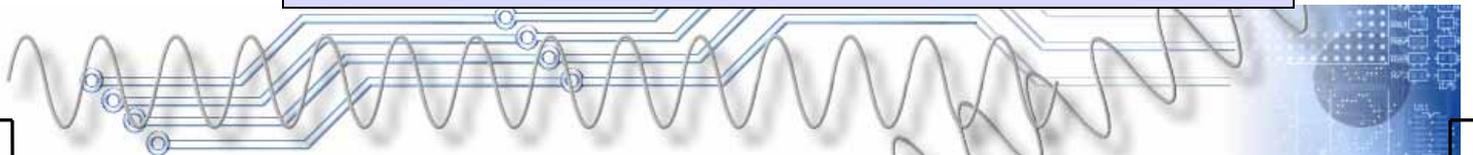

執行前，PC 指向中斷副程式 RETI 指令位址。
 執行後，PC 取回主程式中斷之前的 PC 值，執行其下一個位址的指令。

比較式跳躍指令


比較式跳躍指令的功能是將兩個運算元比較後，做為跳躍與否的依據，如下圖所示：



其中的運算元 1 可為 ACC、Rn、(@Ri)等，運算元 2 可為 *direct*、*data* 等。

● CJNE A, *direct*, *rel*

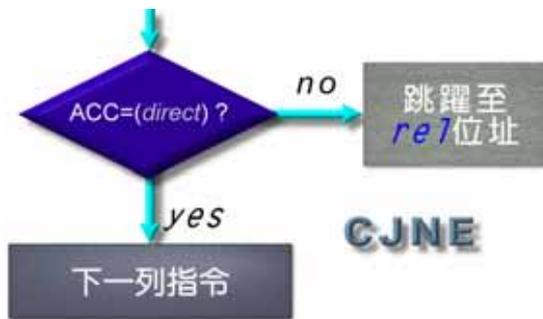
▶ **說明**：將 ACC 的內容與(*direct*)位址的內容比較，若不相等則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若相等則繼續執行下一列指令，即



▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波


▶ **範例**：

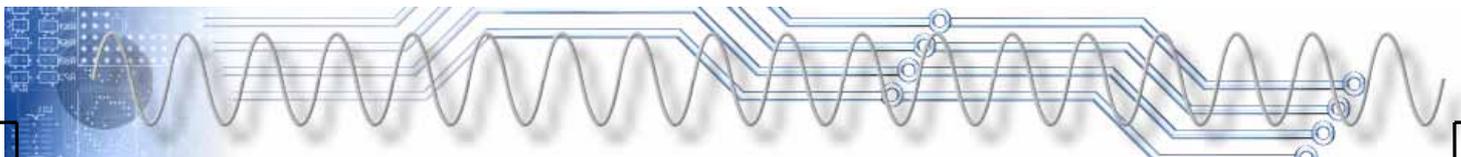指令：CJNE A, 20H, LOOP
 若執行前 ACC=(20H)，執行後將繼續執行下一列指令。
 若執行前 ACC≠(20H)，執行後將執行 LOOP 位址之指令。



● CJNE A, #data, rel

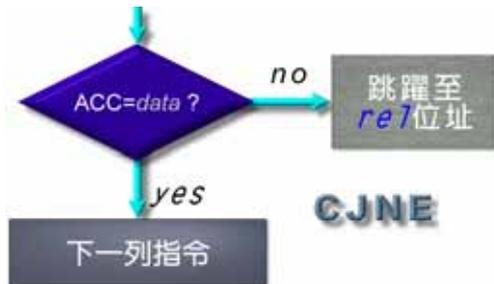- ▶ **說明**：將 ACC 的內容與立即值 *data* 比較，若不相等則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若相等則繼續執行下一列指令，即



- ▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

- ▶ **範例**：

指令：CJNE A, #FFH, LOOP

若執行前 ACC=FFH，將繼續執行下一列指令。

若執行前 ACC≠FFH，將執行 LOOP 位址之指令。

● CJNE Rn, #data, rel

- ▶ **說明**：將 Rn 的內容與立即值 *data* 比較，若不相等則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若相等則繼續執行下一列指令，即




- ▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

- ▶ **範例**：

指令：CJNE R1, #100, LOOP

若執行前 R1=100，將繼續執行下一列指令。

若執行前 R1≠100，將執行 LOOP 位址之指令。

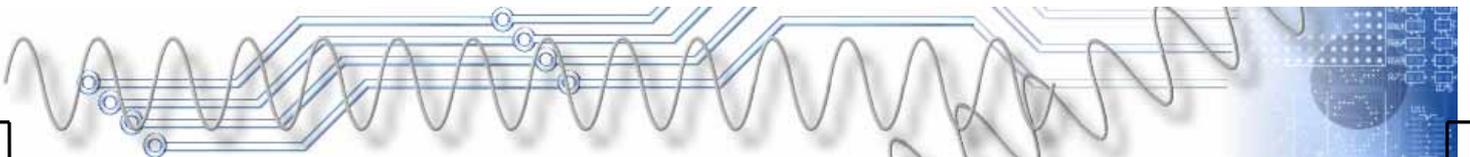

CJNE @Ri, #data, rel

▶ **說明**：將(Ri)的內容與立即值 *data* 比較，若不相等則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若相等則繼續執行下一列指令，即



▶ **組譯後大小**：3 bytes **執行時間**：24 個時鐘脈波

▶ **範例**：

指令：CJNE @R0, #100, LOOP
 若執行前(R0)=100，將繼續執行下一列指令。
 若執行前(R0)≠100，將執行 LOOP 位址之指令。

計次迴圈指令


計次迴圈指令的功能是以暫存器或記憶體位址為計數器，每次執行一次就把計數器減 1，若計數器為 0 即跳躍，如下圖所示：



其中的運算元可為 *Rn*、*direct* 等，其中所存放的就是迴圈所要執行的次數。

DJNZ Rn, rel

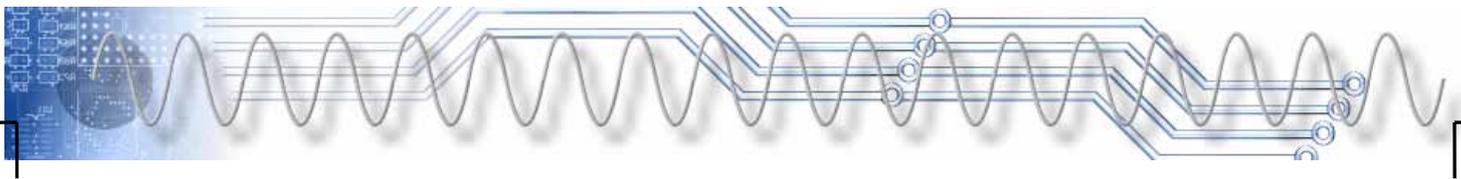▶ **說明**：將 *Rn* 的內容減 1 後，若 *Rn*≠0，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 *Rn*=0，則繼續執行下一列指令，即





▶ 組譯後大小：2 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：DJNZ R1, LOOP

若執行前 R1>1，將繼續執行下一列指令。

若執行前 R1=1，將執行 LOOP 位址之指令。

● DJNZ *direct, rel*

▶ 說明：將(*direct*)的內容減 1 後，若(*direct*)的內容≠0，則跳躍到 *rel* 的相對位址，而 *rel* 的範圍是從下個位置算起，往前 128 個位置、往後 127 個位置，通常是利用標籤來指引跳躍的位置。若 (*direct*)的內容=0，則繼續執行下一列指令，即




▶ 組譯後大小：3 bytes 執行時間：24 個時鐘脈波

▶ 範例：

指令：DJNZ 30h, LOOP

若執行前(30H)>1，將繼續執行下一列指令。

若執行前(30H)=1，將執行 LOOP 位址之指令。

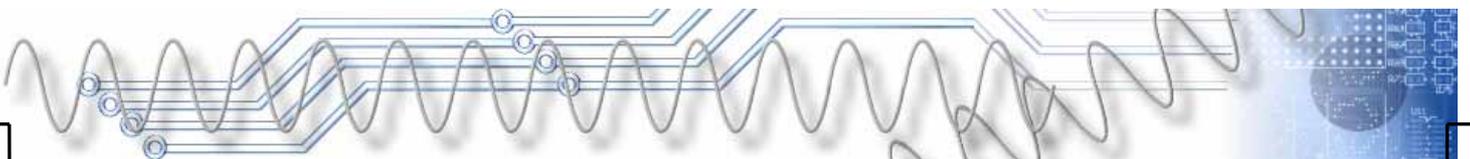

無作為指令

無作為指令的功能是只耗時間，不做任何動作的指令。

● NOP

▶ 說明：沒有任何動作。


▶ 組譯後大小：1 bytes

執行時間：12 個時鐘脈波

3-4 實例演練

在本單元裡提供四個範例，如下所示：


3-4-1 指撥開關實例演練

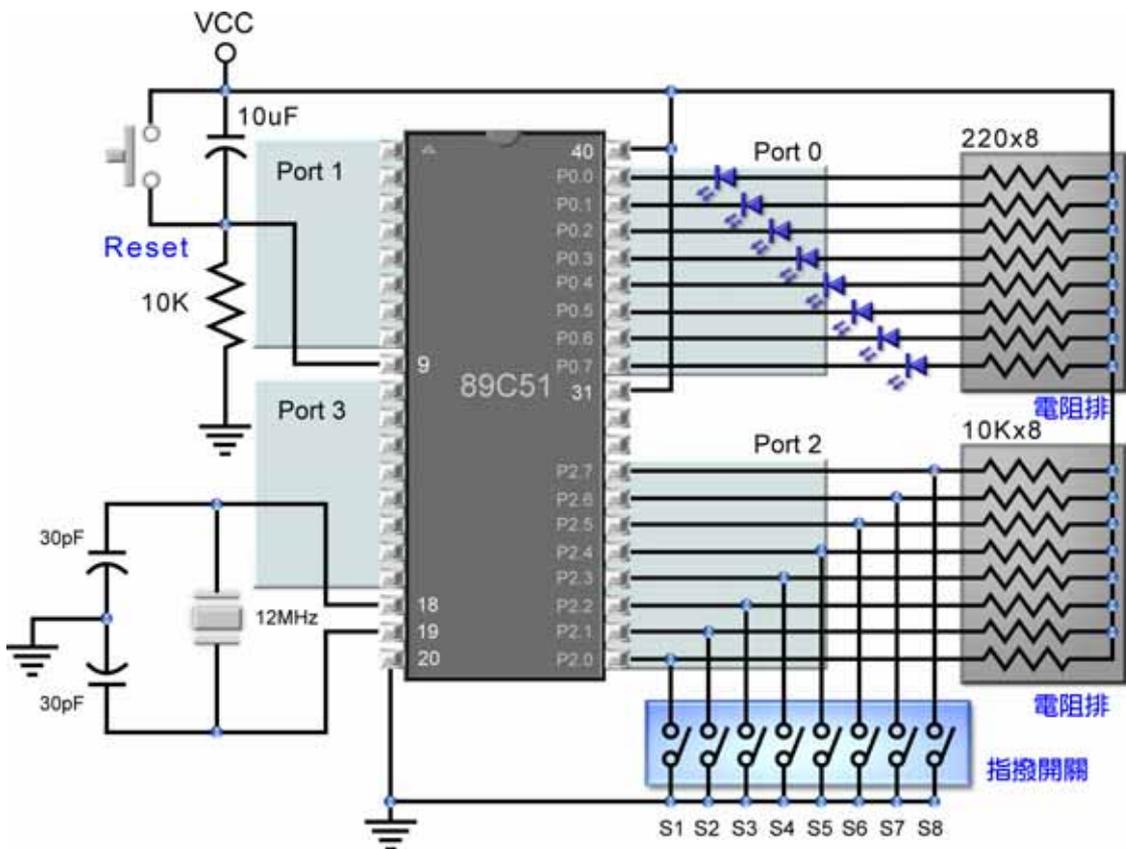

(圖10) 電路圖

● 功能說明

如圖 10 所示，指撥開關的狀態由 P2 輸入，而其狀態將反應到 P0

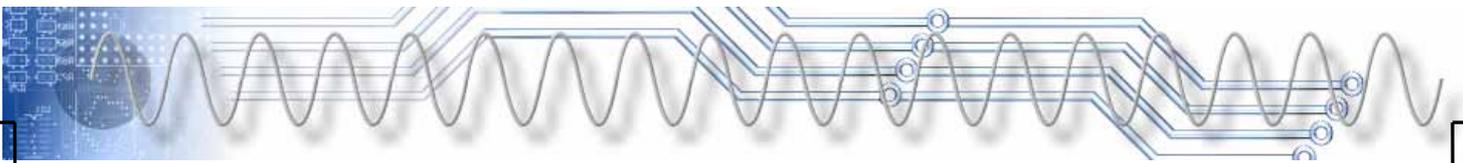

所連接的 LED 上。若 P2.0 所連接的開關 on，則 P0.0 所連接的 LED 將會亮、若 P2.0 所連接的開關 off，則 P0.0 所連接的 LED 將不亮...，以此類推。

● 參考程式

依功能需求與電路結構得知，當指撥開關 on 時，將可由其連接的輸入埠讀取到低準位(即 0)；而若要連接在 P0 的 LED 亮，則由 P0 輸出低準位即可。因此，在程式裡，只要將 P2 讀取到的指撥開關直接輸出到 P0 即可。當然，可不要忘了，事先將 P2 規劃成輸入功能。




	ORG	0	; 程式從 0 位址開始
START:	MOV	P2, #FFH	; 將 P2 規劃為輸入功能
LOOP:	MOV	A, P2	; 讀入指撥開關狀況
	MOV	P0, A	; 將開關狀況反應到 P0
	JMP	LOOP	; 跳至 LOOP 形成一個迴圈
	END		

指撥開關實驗 (ch3-1.asm)

● 操作

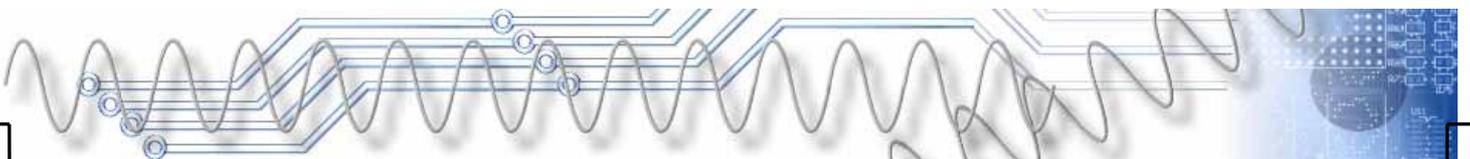1. 依功能需求與電路結構撰寫程式，然後將該程式組譯與連結，以產生*.HEX 檔。
2. 請利用 AVSIM51 之類的模擬軟體，模擬其功能。若有非預期的狀況，則檢視原始程式，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
3. 請按圖 10 連接線路，再使用實體模擬器，載入該程式(*.HEX)，以模擬該電路的動作。若有非預期的狀況，則檢視線路的連接狀況，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。




4. 若實體模擬功能正常，請將程式燒錄到 89C51，再把該 89C51 放入實體電路，以取代剛才的實體模擬器，然後直接送電，看看是否正常？
5. 撰寫實驗報告。


● 思考一下

1. 在本實驗裡，有沒有「彈跳」的困擾？
2. 若希望指撥開關中的 S1、S3、S5 三個開關都 on，則前四個 LED 亮；S2 或 S4 或 S6 開關 on，則後四個 LED 亮；S7 及 S8 開關 on，則所有 LED 全亮，程式應如何撰寫？
3. 若將指撥開關換成一般家裡牆壁上的開關，而 LED 換成繼電器 (RELAY)，是否可做為家裡的負載控制？

3-4-2 按鈕開關實例演練

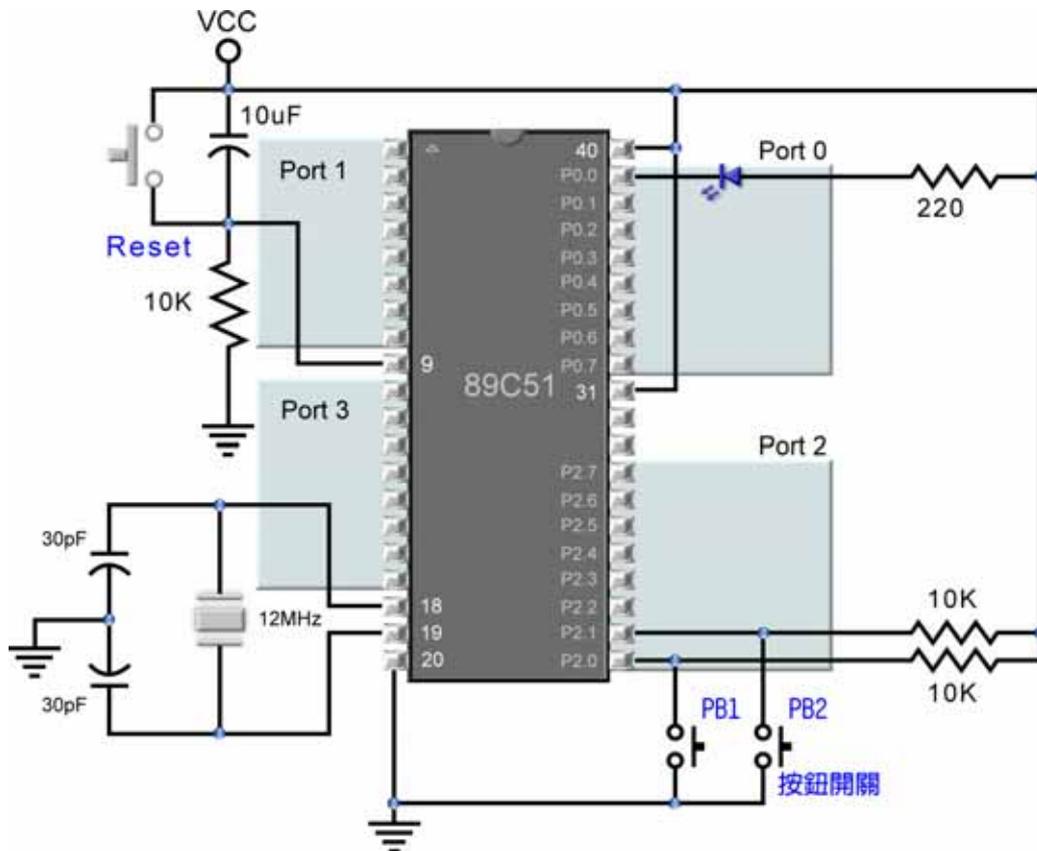

(圖11) 電路圖

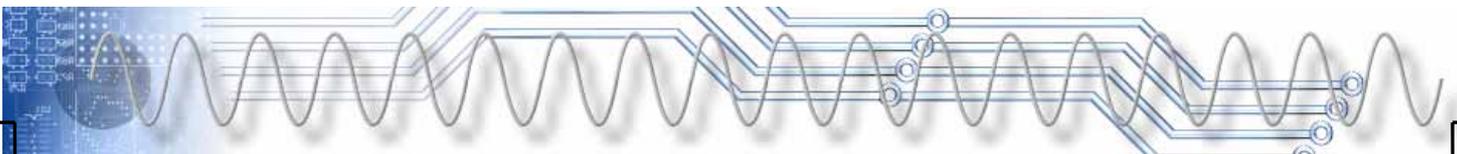


功能說明

如圖 11 所示，若按一下 PB1，則 P0.0 所連接的 LED 亮；若按一下 PB2，則關閉 P0.0 所連接的 LED(不亮)。

參考程式

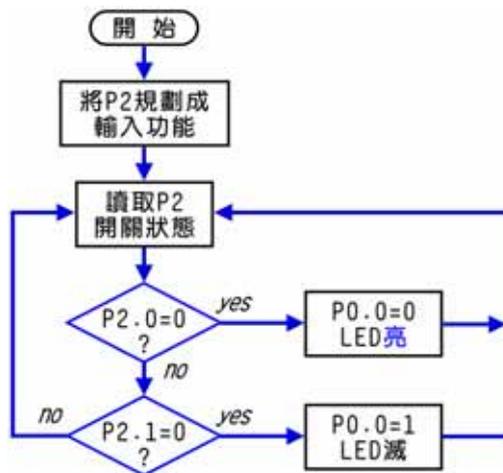依功能需求與電路結構得知，當按下按鈕開關時，將可由其連接的輸入埠讀取到低準位(即 0)；而若要連接在 P0.0 的 LED 亮，則由 P0.0 輸出低準位即可。因此，在程式裡，若 P2.0 讀取到 0，則將 P0.0 設為 0；若 P2.1 讀取到 0，則將 P0.0 設為 1。同樣地，可不要忘了，事先將 P2 規劃成輸入功能。




	ORG	0	; 程式從 0 位址開始
START:	MOV	P2, #FFH	; 將 P2 規劃為輸入功能
LOOP:	JNB	P2.0, ON	; 若 PB1 on, 則跳至 ON
	JNB	P2.1, OFF	; 若 PB2 on, 則跳至 OFF
	JMP	LOOP	; 跳至 LOOP 形成一個迴圈
ON:	CLR	P0.0	; P0.0=0
ON_1:	JB	P2.0, LOOP	; DEBOUNCE
	JMP	ON_1	; 跳至 ON_1
OFF:	SETB	P0.0	; P0.0=1
OFF_1:	JB	P2.1, LOOP	; DEBOUNCE
	JMP	OFF_1	; 跳至 OFF_1
	END		

指撥開關實驗 (ch3-2.asm)

操作

- 依功能需求與電路結構撰寫程式，然後將該程式組譯與連結，以產生*.HEX 檔。

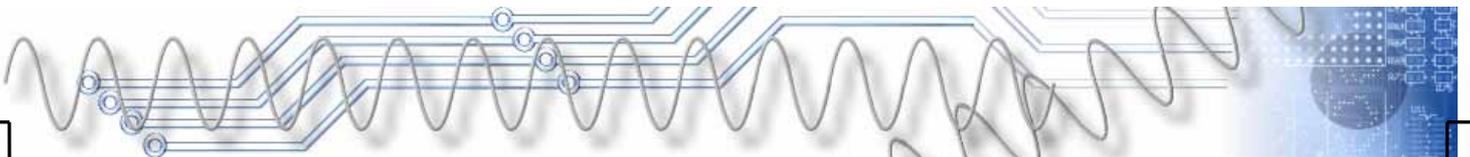


2. 請利用 AVSIM51 之類的模擬軟體，模擬其功能。若有非預期的狀況，則檢視原始程式，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
3. 請按圖 11 連接線路，再使用實體模擬器，載入該程式(*.HEX)，以模擬該電路的動作。若有非預期的狀況，則檢視線路的連接狀況，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
4. 若實體模擬功能正常，請將程式燒錄到 89C51，再把該 89C51 放入實體電路，以取代剛才的實體模擬器，然後直接送電，看看是否正常？
5. 撰寫實驗報告。


● 思考一下

1. 在本實驗裡，有沒有「彈跳」的困擾？
2. 若將按鈕開關當成啓動馬達的 ON-OFF 開關，而 LED 換成繼電器(RELAY)，是否可做為馬達控制？

3-4-3 計數器實例演練

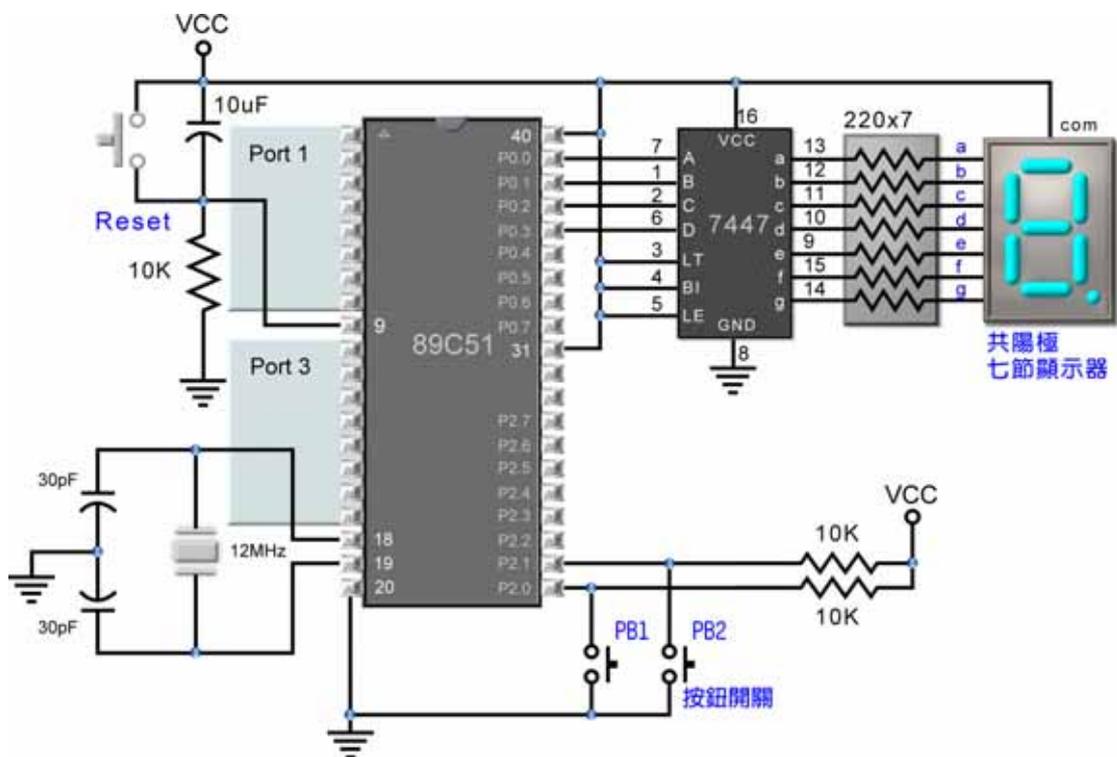

(圖12) 電路圖


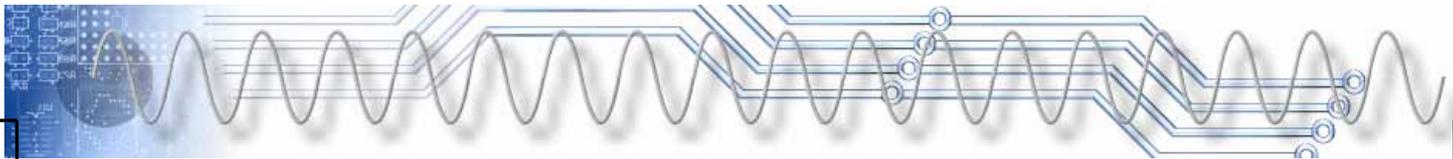


● 功能說明

如圖 12 所示，P0 的低四位元連接到 7447(BCD 碼對七節顯示碼之解碼與驅動器)。PB1 具有增數的功能、PB2 具有減數的功能，若程式剛開始時，七節顯示器顯示 0，按一下 PB1，則七節顯示器顯示 1、再按一下 PB1，則七節顯示器顯示 2...；若七節顯示器顯示 9，按一下 PB1，則七節顯示器顯示 0。同樣地，若七節顯示器顯示 0，按一下 PB2，則七節顯示器顯示 9、再按一下 PB2，則七節顯示器顯示 8...，以此類推。

● 參考程式

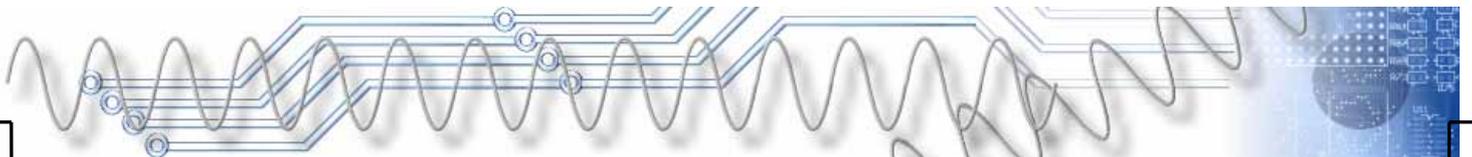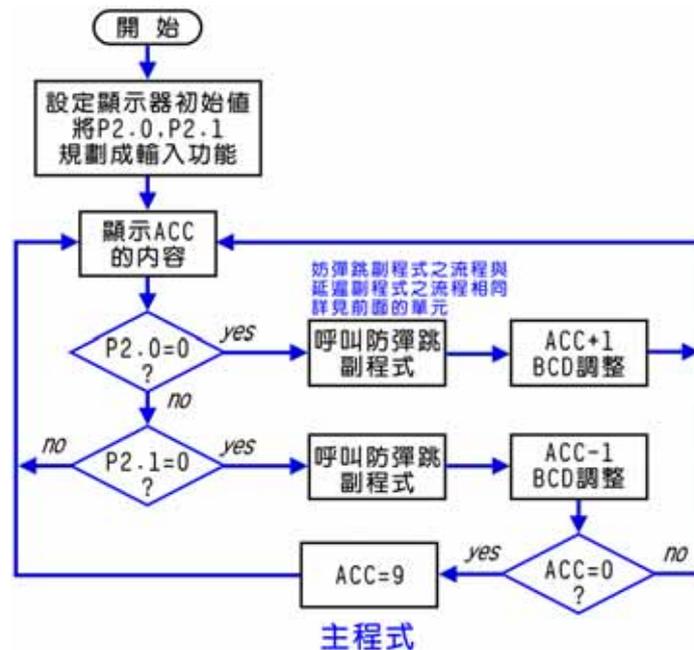依功能需求與電路結構得知，只要 P0.0 到 P0.3 輸出 BCD 碼，七節顯示器即可正確地顯示 0 到 9 的數字。在程式的開始，先將七節顯示器設為 0，若讀取到 P2.0 為 0，則進行加數的操作；若讀取到 P2.1 為 0，則進行減數的操作。



```


START:      ORG    0           ;程式從 0 位址開始
            MOV    A, #0       ;設定顯示器的初始值
            SETB  P2.0        ;將 P2.0 設定為輸入功能
            SETB  P2.1        ;將 P2.1 設定為輸入功能
LOOP:       MOV    P0, A       ;顯示 A 的內容
            JNB   P2.0, INCR   ;若 PB1 on, 則跳至 INCR
            JNB   P2.1, DECR   ;若 PB1 on, 則跳至 DECR
            JMP   LOOP        ;跳至 LOOP 形成一個迴圈
;=====
INCR:       JNB   P2.0, INCR   ;放開按鍵?
            INC   A           ;A 加 1
            DA    A           ;將 A 的內容進行 BCD 調整
            JMP   LOOP        ;跳至 LOOP
;=====
DECR:       JNB   P2.1, INCR   ;放開按鍵?
            JZ    ZERO        ;判斷 A 的內容是否為 0
            DEC   A           ;A 減 1
            JMP   LOOP        ;跳至 LOOP
ZERO:       MOV   A, #9       ;0 減 1 等於 9
            JMP   LOOP        ;跳至 LOOP
;=====
            END

```

指撥開關實驗 (ch3-3.asm)

● 操作

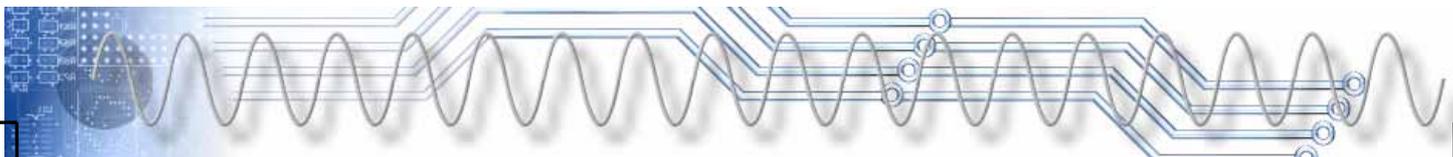
1. 依功能需求與電路結構撰寫程式，然後將該程式組譯與連結，以產生*.HEX 檔。
2. 請利用 AVSIM51 之類的模擬軟體，模擬其功能。若有非預期的狀況，則檢視原始程式，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
3. 請按圖 12 連接線路，再使用實體模擬器，載入該程式(*.HEX)，以模擬該電路的動作。若有非預期的狀況，則檢視線路的連接狀況，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
4. 若實體模擬功能正常，請將程式燒錄到 89C51，再把該 89C51 放入實體電路，以取代剛才的實體模擬器，然後直接送電，看看是否正常？
5. 撰寫實驗報告。



● 思考一下

1. 在本實驗裡，哪一些指令具有防彈跳的功能？若取消會有發生什麼事？
2. 若把本單元的電路改成 P0 連接兩個 7447 及兩個七節顯示器，其中高四位元為十位數、低四位元為個位數，試撰寫一個 00 到 99 的計數器。同樣地，按 PB1 增數、按 PB2 減數？

3-4-4 BCD 指撥開關實例演練

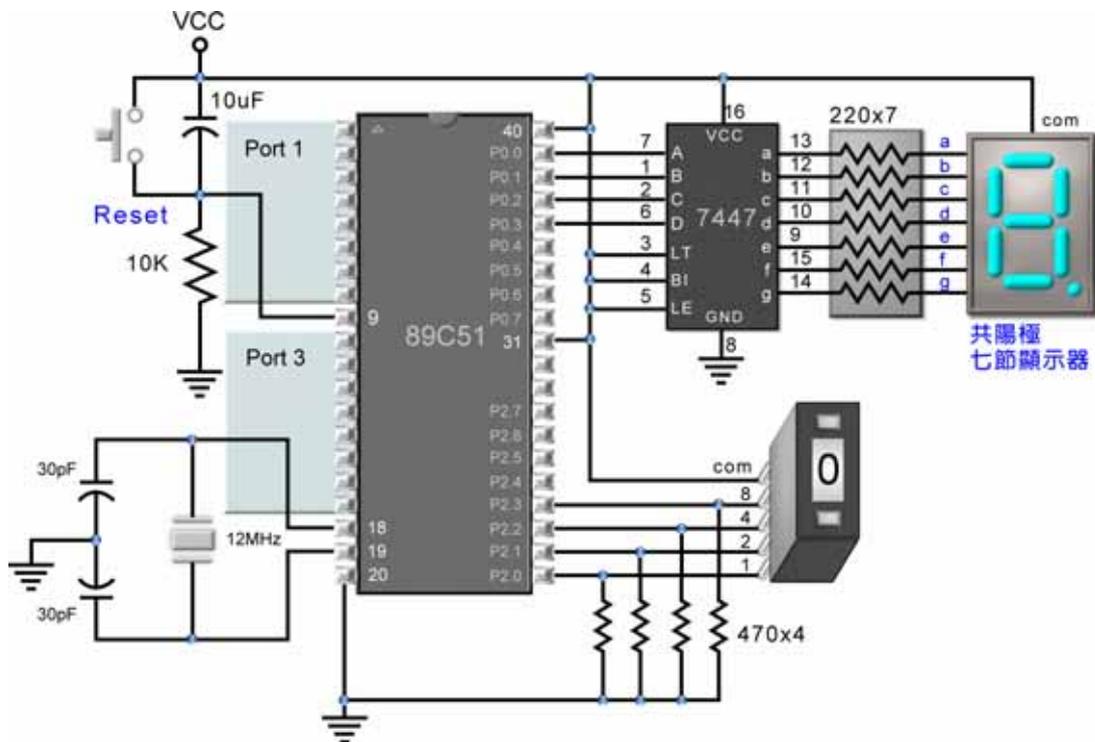


(圖13) 電路圖

● 功能說明

如圖 13 所示，P0 的低四位元連接到 7447。P2 的低四位元連接到 BCD 指撥開關。讓 BCD 指撥開關上的數字，顯示在七節顯示裡。

● 參考程式

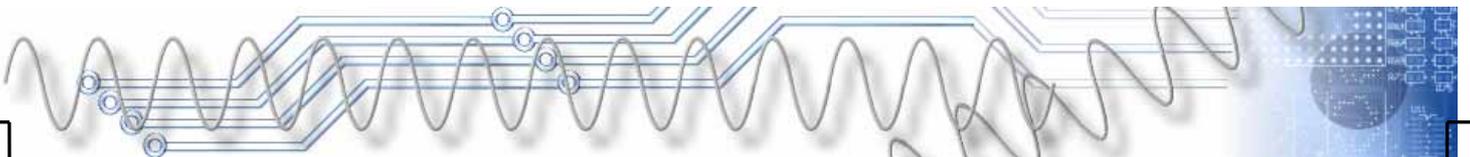依功能需求與電路結構得知，只要 P0.0 到 P0.3 輸出 BCD 碼，七節顯示器即可正確地顯示 0 到 9 的數字。而由 P2 的低四位元輸入，即可得到 BCD 碼。因此，本實驗的程式只是讀取 P2，再將它送到 P0



而已，與 3-4-1 節的實驗類似。



	ORG	0	;程式從 0 位址開始
START:	MOV	P2, #FFH	;將 P2 規劃為輸入功能
LOOP:	MOV	A, P2	;讀入指撥開關狀況
	MOV	P0, A	;將開關狀況反應到 P0
	JMP	LOOP	;跳至 LOOP 形成一個迴圈
	END		


BCD 指撥開關實驗 (ch3-4.asm)

● 操作

1. 依功能需求與電路結構撰寫程式，然後將該程式組譯與連結，以產生*.HEX 檔。
2. 請利用 AVSIM51 之類的模擬軟體，模擬其功能。若有非預期的狀況，則檢視原始程式，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
3. 請按圖 13 連接線路，再使用實體模擬器，載入該程式(*.HEX)，以模擬該電路的動作。若有非預期的狀況，則檢視線路的連接狀況，看看哪裡出問題？並將它記錄在實驗報告裡。
4. 若實體模擬功能正常，請將程式燒錄到 89C51，再把該 89C51 放入實體電路，以取代剛才的實體模擬器，然後直接送電，看看是否正常？
5. 撰寫實驗報告。

● 思考一下

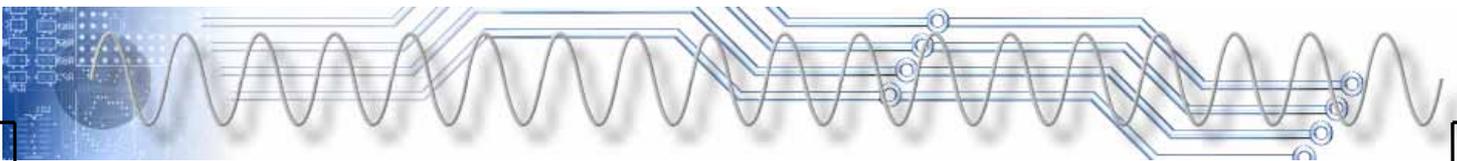1. 在本實驗裡，有沒有「彈跳」的困擾？
2. 若把本單元的電路改成 P0 連接兩個 7447 及兩個七節顯示器，其




中高四位元為十位數、低四位元為個位數；P2 連接兩個 BCD 指撥開關，其中高四位元為十位數、低四位元為個位數。讓 BCD 指撥開關反應在兩個七節顯示器裡，可否使用 CH3-1.ASM 或 CH3-4.ASM 程式？

3. 以圖 13 為例，請設計一個下數計數器，以 BCD 指撥開關所設定的數字為起始值，每 0.1 秒減 1，直到 0；然後再重新讀取 BCD 指撥開關，重新下數。



和自己賽跑！

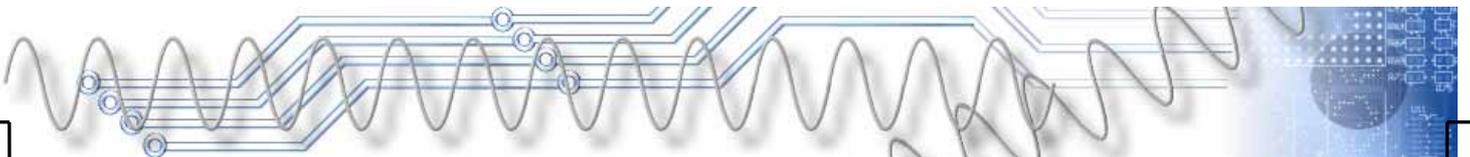

3-5 即時練習

在本章裡探討 8051 的時序、與輸入相關的主題，以及改變程式流程的跳躍指令，可說是 8051 系統中，相當重要的一部分。在此請試著回答下列問題，以確認對於此部分的認識程度。

1. 在 12MHz 的 8051 系統裡，一個機械週期包括多少個狀態週期？而一個狀態週期是由幾個時鐘脈波所組成？
2. 在 8051 的指令裡，大多數指令能在 1 或 2 個機械週期執行完畢，而哪些指令必須四個機械週期才能完成？
3. 當 8051 系統重置時，ACC 的內容為何？堆疊指標指向哪個位置？而 P0 的內容為何？
4. 若要將 8051 的輸出入埠規劃成輸入功能，應如何處理？
5. 常用的開關可分為按鈕開關及單刀開關兩種，若要取得脈波信號，應使用哪一種開關？若要取得準位信號，應使用哪一種開關？而指撥開關屬於哪一種開關？
6. 試述如何使用 BCD 指撥開關？其輸出信號為何？
7. 何謂「彈跳」？試繪製一個防彈跳電路？
8. 試寫一段防彈跳副程式？
9. 試說明「JB」與「JBC」指令之異同？
10. 試說明「CJNE」指令之功能與語法？

目標近了 

